

# Laboratório 3

## Contadores, Timers e Relógios de Tempo Real

O objetivo deste laboratório é a construção e o uso de contadores e o estudo do uso de clocks em circuitos temporizados.

### Background

Na linguagem VHDL, podemos descrever um contador de tamanho variável usando uma declaração *generic*. Um exemplo de um contador de  $n$ -bits é mostrado a seguir.

```
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity counter is
  generic (
    n : natural := 4;
  );
  port (
    clock      : in STD_LOGIC;
    reset_n    : in STD_LOGIC;
    Q          : out STD_LOGIC_VECTOR(n-1 downto 0)
  );
end entity;

architecture rtl of counter is
begin
  PROCESS(clock, reset_n)
    variable value : unsigned(n-1 downto 0);
  begin
    if (reset_n = '0') then
      value := 0;
    elsif (rising_edge(clock)) then
      value := value + 1;
    end if;
    Q <= std_logic_vector(value);
  end process;
end rtl;
```

O parâmetro  $n$  especifica o número de bits no contador. Um valor particular deste parâmetro é definido usando uma declaração **generic map**. Por exemplo, um contador de 8-bits pode ser especificado através de:

```
generic map( 8 )
port map (clock, reset_n, Q);
```

Ao se utilizar os componentes genéricos, podemos instanciar contadores de diferentes tamanhos em um circuito lógico sem a necessidade de criar um novo módulo para cada contador.

## Parte I

Considere o circuito da Figura 1. Este é um contador síncrono de 4 bits que utiliza quatro flip-flops do tipo T. O contador incrementa seu valor em cada subida do clock se o sinal *Enable* estiver ativo. O contador reseta para 0 quando o sinal *Clear* se tornar baixo. Você deve implementar um contador de 8 bits deste tipo.

 


Figura 1: Um contador de 4 bits.

1. Escreva um arquivo VHDL que defina um contador de 4 bits conforme a estrutura da Figura 1. Você deve incluir o módulo que instancia o flip-flop T quatro vezes.
2. Crie um novo projeto Quartus II que defina este contador e conecte o botão  $KEY_0$  como *Clock*, as chaves  $SW_1$  e  $SW_0$  como as entradas *Enable* e *Clear*, e o display de 7 segmentos *HEX0* mostra a contagem hexadecimal do circuito
3. Compile e teste seu circuito. **Apresente este projeto para o professor.**

## Parte II

Outra forma de especificar um contador é através de código comportamental. Em um process, crie uma variável que aumente em 1 seu valor na subida do clock. A biblioteca `ieee.numeric_std.all` pode ser útil.

Compile uma versão de 16 bits deste contador. **Apresente o código para o professor.**

## Parte III

Crie um contador módulo-k modificando o projeto de um contador de 8-bits para conter um parâmetro adicional (*ValMax*). O contador deve contar de 0 até *ValMax* - 1. Quando o contador alcança este valor, o valor que segue deve ser 0.

Seu circuito deve usar o botão  $KEY_0$  como um reset assíncrono,  $KEY_1$  como uma entrada de clock manual e  $SW$  para definir o valor máximo. O conteúdo do seu contador deve ser mostrado nos LEDs vermelhos.

**Mostre ao professor** a implementação deste código na placa de desenvolvimento considerando um contador de 8 bits.

## Parte IV

Projete e implemente um circuito que funcione como um relógio. Ele deve mostrar a hora (de 0 a 23) nos displays de 7-segmentos *HEX7-6*, os minutos (de 0 a 59) em *HEX5-4* e os segundos (de 0 a 59) em *HEX3-2*. Use o botão  $KEY_0$  como um reset assíncrono e o botão  $KEY_1$  junto com as chaves  $SW_{15-11}$  para definir a hora e  $SW_{10-5}$  para definir os minutos mostrados no relógio. O contador deve ser incrementado pelo clock de 50 MHz (*CLOCK\_50*) existente na placa. Você pode modificar o contador da parte anterior para que este inclua uma segunda saída que indique que o contador completou um ciclo até seu valor máximo. **Envie este código ao Ensino Aberto.**