

# Laboratório 1

## Chaves, LEDs e Multiplexadores

O objetivo deste laboratório é aprender como conectar sinais simples de entrada e saída no chip FPGA e implementar um circuito que use estes dispositivos. Usaremos as chaves  $SW_{17-0}$  como entradas do circuito, e os LEDs como saída.

### Parte I

A placa de desenvolvimento fornece 18 chaves, chamadas  $SW_{17-0}$ , que podem ser usadas como entradas para o circuito, e 18 LEDs vermelhos, chamados  $LEDR_{17-0}$ , que podem ser usados para mostrar valores de saída. A Figura 3 mostra uma entidade de VHDL simples que utiliza estas chaves e LEDs. Como existem 18 chaves e LEDs, é conveniente representá-los como vetores no código VHDL, como mostrado. Utilizamos uma única atribuição para todos as 18 saídas, o que é equivalente às atribuições individuais:

```
LEDR(17) <= SW(17);  
LEDR(16) <= SW(16);  
...  
LEDR(0) <= SW(0);
```

A placa de desenvolvimento tem conexões físicas entre o chip FPGA e as portas e LEDs. Para usar os vetores  $SW_{17-0}$  e  $LEDR_{17-0}$  é necessário incluir no seu projeto no Quartus II a atribuição correta de pinagem, conforme fornecido no manual da placa. Uma forma conveniente de fazer esta atribuição é através de arquivos de atribuição de pinagem (arquivo com extensão .qsf). Para tanto, é importante utilizar o menu Advanced Import Settings através do botão Advanced... na tela Import Assignments como mostra a Figura 1. Então, selecione Global assignments como mostrado na Figura 2 e pressione OK.

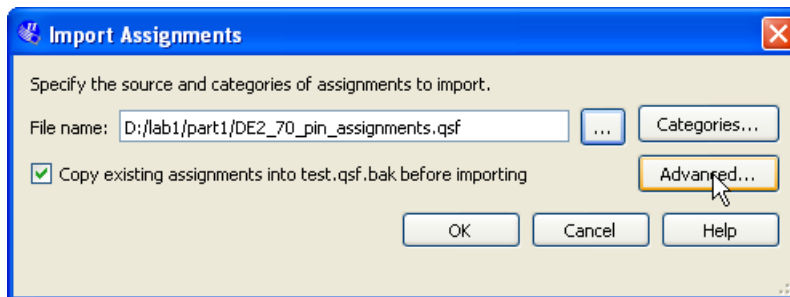


Figura 1. Janela de importação de atribuição.

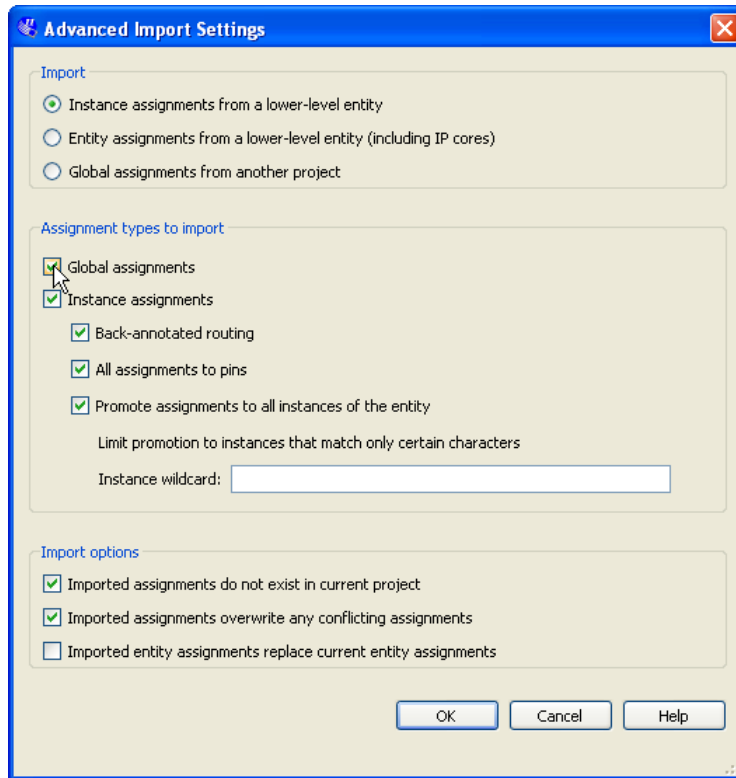


Figura 2. Janela de importação avançada de atribuição.

```

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

-- Módulo que conecta as chaves aos LEDs
ENTITY Exp1a IS
    PORT ( SW   : IN      STD_LOGIC_VECTOR(17 DOWNT0 0);
          LEDR : OUT     STD_LOGIC_VECTOR(17 DOWNT0 0)); -- red LEDs
END Exp1a;

ARCHITECTURE Behavior OF Exp1a IS
BEGIN
    LEDR <= SW;
END Behavior;

```

Figura 3. Código VHDL que usa as chaves e luzes da placa de desenvolvimento.


Execute os seguintes passos para implementar um circuito correspondente ao código da Figura 3.

1. Crie um novo projeto para o seu circuito (File > New Project Wizard) com o nome Exp1a. Selecione o dispositivo Cyclone IV GX EP4CGX150DF31C7.
2. Crie um novo arquivo do tipo VHDL (File/New/VHDL file), que deverá ser salvo com o nome Exp1a. Note que devem ter o mesmo nome: a pasta, o arquivo e a entidade principal do projeto. Edite o arquivo com o código da Figura 3.
3. Inclua no projeto a atribuição de pinagem como explicado.

4. Antes de compilar, acesse o menu (Assignments > Device), clique em Device and Pin Options, entre na opção Unused Pins, e selecione As input tri-state.
5. Compile o código (Processing > Start Compilation)
6. Para baixar o código para a placa de desenvolvimento, entre no menu (Tools > Programmer). Observe na tela do módulo Programmer que o campo Hardware Setup que deve mostrar *USB-Blaster*. Caso seja mostrado o valor No Hardware, clique em Hardware Setup e em seguida em USB-Blaster.
7. Verifique se em (File) aparece um arquivo com extensão sof. Caso contrário, clique em (Add File) e selecione o arquivo com essa extensão. Clique em Start e aguarde até completar.
8. Teste a funcionalidade do circuito alterando a posição das chaves e observando os LEDs.
 
## Parte II


A Figura 4a mostra uma figura que implementa um *multiplexador 2-para-1* com entrada de seleção  $s$ . Se  $s = 0$  a saída do multiplexador  $m$  é igual à entrada  $x$ , e se  $s = 1$  a saída é igual a  $y$ . A parte b da figura fornece a tabela verdade para este circuito, e a parte c mostra seu símbolo.



a) Circuit

$s$	$m$
0	$x$
1	$y$

b) Truth table

 

c) Symbol

Figura 4. Multiplexador 2-para-1.

O multiplexador pode ser descrito através da seguinte expressão em VHDL:

$$m \leq (\text{NOT } (s) \text{ AND } x) \text{ OR } (s \text{ AND } y);$$

Escreva uma entidade VHDL que inclua 8 atribuições como a fornecida para descrever o circuito da Figura 5a. Este circuito tem duas entradas de 8 bits,  $X$  e  $Y$ , e produz a saída de 8 bits. Se  $s = 0$  então  $M = X$ , enquanto se  $s = 1$  então  $M = Y$ . Nós denominamos este circuito como um multiplexador 2-para-1 de 8 bits. Seu símbolo é mostrado na Figura 5b, onde  $X$ ,  $Y$ , e  $M$  são representados como barramentos de 8 bits. Efetue os passos abaixo.

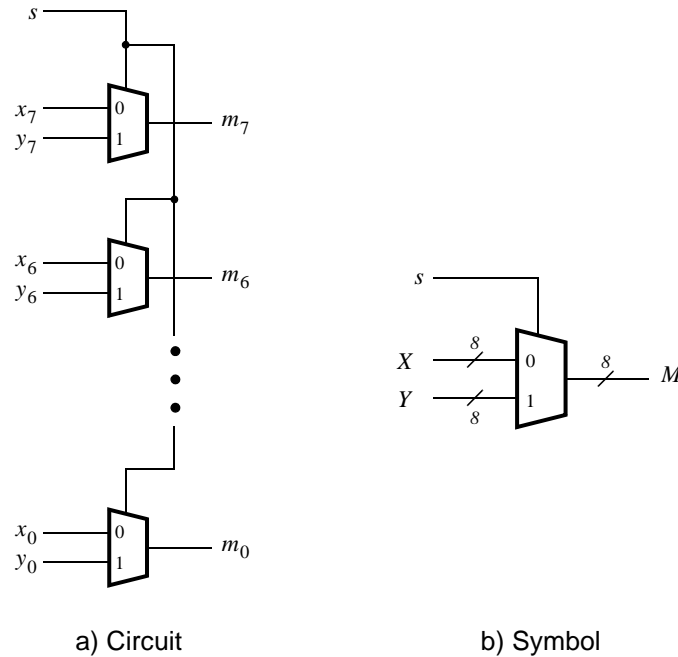



Figure 5. A eight-bit wide 2-to-1 multiplexer.

1. Crie um novo projeto Quartus II (Exp1b) para este circuito.
2. Implemente o circuito discutido. Use a chave  $SW_{17}$  como a entrada  $s$ , as chaves  $SW_{7-0}$  como entrada  $X$  e  $SW_{15-8}$  para a entrada  $Y$ . Conecte as chaves  $SW$  nos LEDs vermelhos  $LEDR$  e a saída  $M$  nos LEDs verdes  $LEDG_{7-0}$ .
3. Compile e teste a funcionalidade.
4. ***Apresente este projeto ao professor para validar a atividade em sala de aula.***
 
### Parte III

Na Figura 4 mostramos um multiplexador 2-to-1 que seleciona entre duas entradas  $x$  e  $y$ . Nesta parte, considere um circuito cuja saída  $m$  precisa ser selecionada entre cinco entradas  $u$ ,  $v$ ,  $w$ ,  $x$ , e  $y$ . Parte *a* da Figura 6 mostra como podemos contruir este multiplexador 5-to-1 usando quatro multiplexadores 2-to-1. O circuito usa um sinal de entrada para seleção de 3 bits  $s_2s_1s_0$  e implementa a tabela verdade mostrada na Figura 6*b*. O símbolo do circuito para este multiplexador é dado na parte *c* da figura.


Relembre da Figura 5 que um multiplexador 2-para-1 de 8 bits pode ser construído usando oito instâncias de um multiplexador 2-para-1 de 1 bit. A Figura 7 aplica este conceito para definir um multiplexador 5-para-1 de 3 bits. Ele contém três instâncias do circuito na Figura 6*a*.



a) Circuit

$s_2$	$s_1$	$s_0$	$m$
0	0	0	$u$
0	0	1	$v$
0	1	0	$w$
0	1	1	$x$
1	0	0	$y$
1	0	1	$y$
1	1	0	$y$
1	1	1	$y$

b) Truth table

 

c) Symbol

Figura 6. Multiplexador 5-to-1.

 


Figure 7. Multiplexador 5-to-1 de 3 bits.

Realize os seguintes passos para implementar o multiplexador 5-para-1 de 3 bits.

1. Crie um novo projeto Quartus II para este circuito.
2. Implemente o circuito discutido. Use as chaves  $SW_{17-15}$  como a entrada de seleção e as outras 15 chaves  $SW_{14-0}$  para gerar 5 entradas de 3 bits  $U$  até  $Y$ . Conecte as chaves  $SW$  nos LEDs vermelhos  $LEDR$  e a saída  $M$  nos LEDs verdes  $LEDG_{2-0}$ .
3. Compile e teste a funcionalidade.
4. ***Envie todos os arquivos de código desta parte para o Ensino Aberto.***